

USB nachrüsten:

[Home](#)

[Afu-Basteln](#)

[Basteltipps](#)

[Download-Seite](#)

[Meine Bücher /](#)

[CDROM beim VTH](#)

[Links](#)

[Bauteileservice](#)

[Programmierservice](#)

[Zu verkaufen](#)


[Impressum](#)

Inhalte rechts nicht zu sehen? Verbreitern Sie bitte das Browserfenster

Universelles USB-Interface für (fast) alle Fälle

Bei neuen Personal Computern sind RS-232-Schnittstellen knapp und Notebooks kommen gleich ganz ohne daher. Statt dessen gibt es den schnelleren und flexibleren Universal Serial Bus (USB). Muss man folglich CAT- und PSK-Interfaces neu kaufen? Nein, wenn Sie ihr vorhandenes CAT-Interface auf USB umrüsten! Der Beitrag zeigt, wie es geht.

Die serielle Schnittstelle herkömmlicher Bauart ist der ideale Anschluss für langsame Zusatzgeräte - einfach und universell in der Anwendung. Ob es um die Steuerung des Transceivers und des Rotors geht oder der TNC für Packet Radio Anschluss findet, nichts geht ohne RS-232. Die entsprechenden Interfaces waren sicher kostspielig - sollte die Investition langfristig verloren sein und ein Neukauf notwendig werden?

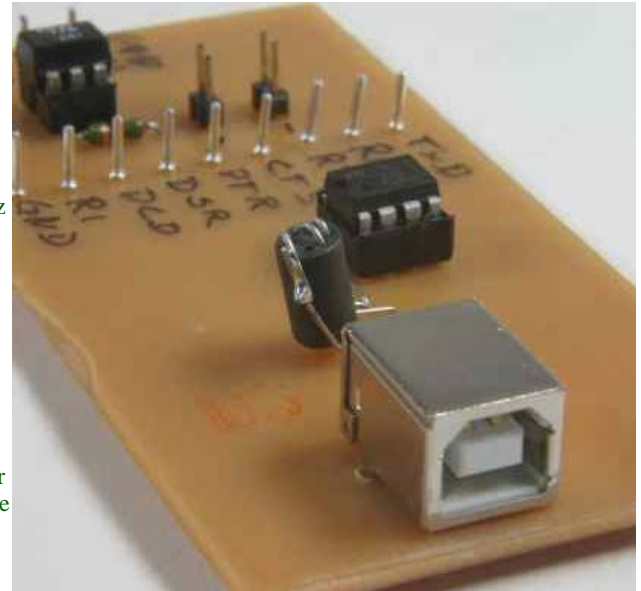

Nicht unbedingt. Zwei Fälle sind zu unterscheiden: Fall eins ist durch den Kauf eines USB-zu-RS-232-Wandlers schnell abgehakt. Diese Interfaces gibt's ab 12 Euro im Handel und wandeln USB in RS-232 - und zurück. In vielen Fällen funktioniert das prima, beispielsweise beim TNC. Dort findet eine geordnete Kommunikation zwischen PC und TNC statt, den man leicht über USB umleiten kann. Manchmal geht das nicht so leicht, und schon sind wir bei Fall zwei gelandet. In dem Fall kommt diese Bauanleitung ins Spiel. Bedingung ist jedoch, dass noch ein wenig Platz im Gehäuse für die folgende kleine Platine vorhanden ist, die wir nun vorstellen möchten.

Einige wenige Bauteile genügen, um ein bestehendes Interface - nehmen wir als Beispiel einmal ein CAT-Interface für PSK - mit USB nachzurüsten. Und so gibt es zwei gute Nachrichten und eine schlechte zu vermelden: Zuerst die guten: Ein integrierter Schaltkreis von Future Technologies Ltd. (FTDI) und etwas Drumherum genügt bereits, bald ist das USB-Interface fertig. Gute Nachricht Nummer zwei: Auch an der Software (MixW, PSK-Deluxe, Ham Radio Deluxe etc.) ändert sich nichts. Und nun die schlechte Mitteilung: Das tolle IC gibt es ausschließlich im SMD-Gehäuse. Aber keine Angst, auch diese Hürde nimmt der Hobbyelektroniker mit Bravour. Allerdings: gute Augen muss er haben und eine ruhige Hand!


Besucher: 933274

Heute: 211

Online: 3


Counter-Box

USB->seriell mit FT232BM

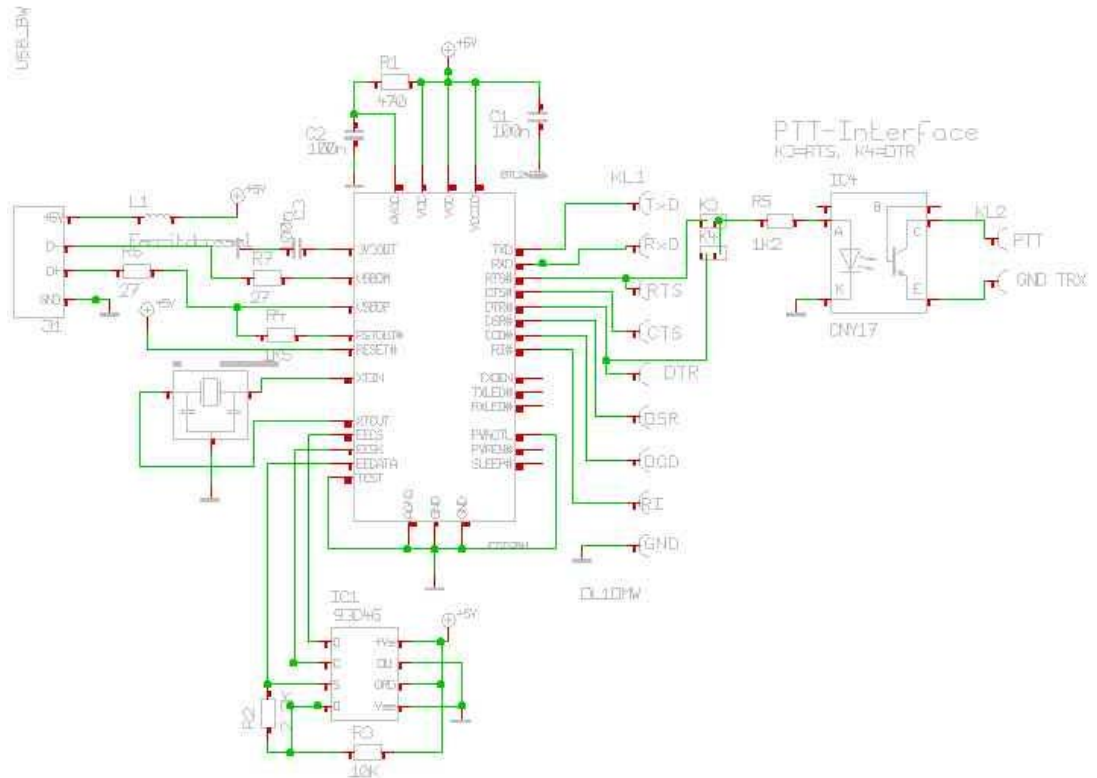

Zuerst kommt der Schaltplan

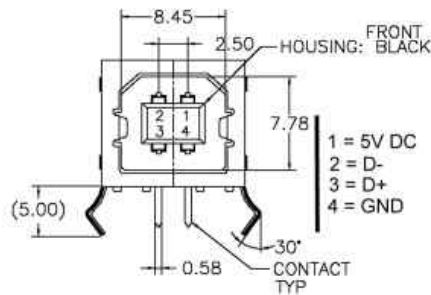
Das IC funktioniert nach dem Prinzip USB rein, RS-232 raus. Auf der einen Seite wird eine USB-Buchse Serie B an das



Ansicht von vorn

USB-Printeinbaubuchse Typ B

Sie kommen jedoch ebenso gut ohne MProg und Eeprom aus. Dann lassen Sie das 93C46 weg und schließen die Platine an den PC an. Windows fragt nach dem zuvor aus dem Internet geladenen Treiber. Nach kurzer Installation des Treibers und der Software für den virtuellen COM-Port können die ersten Experimente mit dem USB-Interface beginnen. Sind COM1 und COM2 vom PC belegt, wird sich der neue virtuelle COM-Port als COM3 auf dem PC etablieren. Mit einem geeigneten Terminalprogramm, z. B. AVR-Terminal von der Heft-CD des Amateurfunk-Sonderheftes 2003, können erste Test erfolgen. AVR-Terminal bietet den Vorteil, mit einem Mausklick RTS setzen und löschen zu können. So testet man leicht die Funktion der PTT. Mehr oder weniger gut eignet sich jedes andere Terminal-Programm, beispielsweise das zu Windows gehörende Hyperterm. Man kann auch MixW nehmen, um die PTT zu testen. Mit der Platine sind Sie nun in der Lage, jedes seriell betriebene Gerät, jede Platine oder einen Mikrocontroller an USB anzuschließen - oder ein vorhandenes Interface umzurüsten.

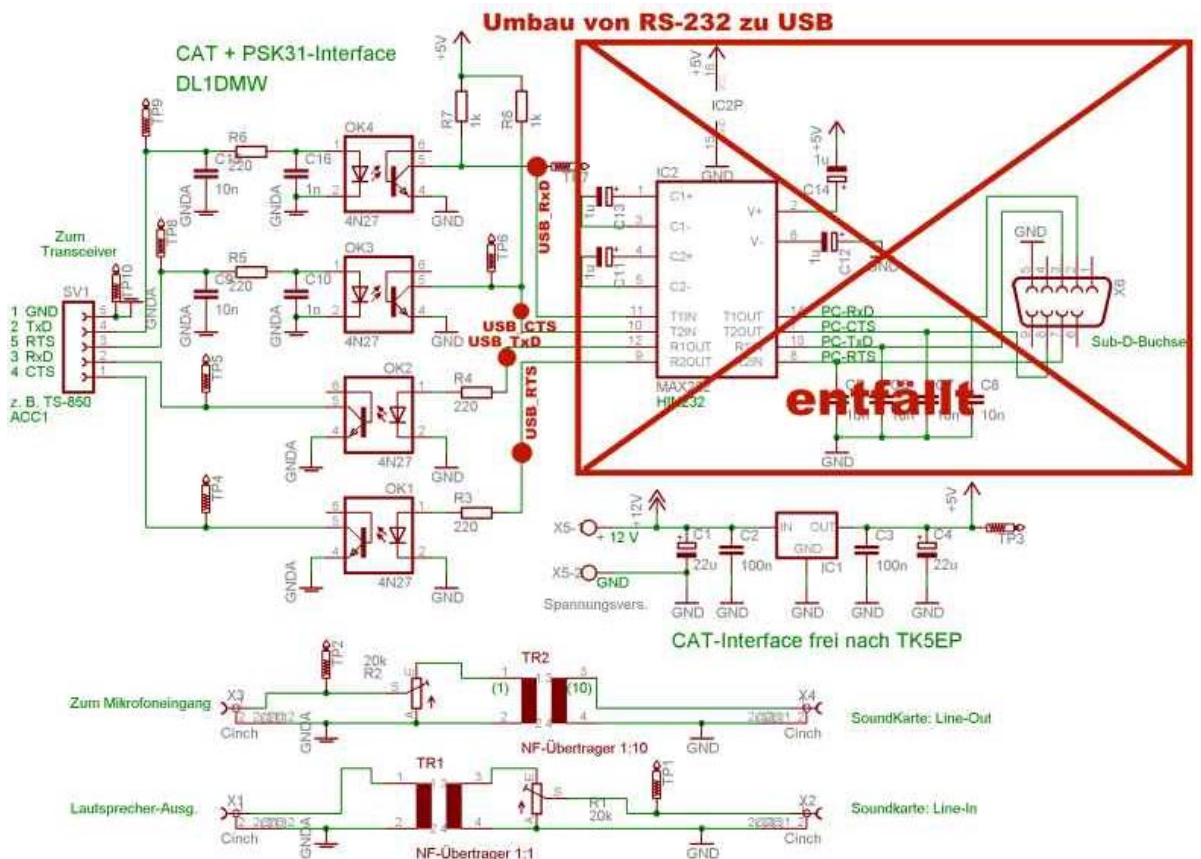

Umbau eines CAT- und PSK-Interfaces für Kenwood auf USB. Verbinden Sie die rot markierten Punkte mit den bezeichneten Anschlüssen des USB-Interfaces.

RS-232 raus - USB rein

Anhand des Schaltplans des CAT-PSK-Interfaces für Kenwood-Transceiver soll der Umbau von RS-232 zu USB deutlich werden: Die neuen Anschlusspunkte sind im Schaltplan mit einem roten Punkt gekennzeichnet und mit dem Anschlusspin des USB-Interfaces beschriftet. Bauelemente, die entfallen, sind rot gerahmt. Die meisten CAT-Interfaces - und auch dieses hier - benutzen den bekannten MAX232 zur Pegelanpassung von RS-232 zu TTL. Für den Betrieb an USB entfällt der MAX232. Zieht man ihn aus der Fassung, besitzt man prima Anschlusspunkte für das USB-Interface. Im Fall des gezeigten CAT-PSK-Interfaces sind es diese hier:

MAX232-IC Pin	USB-Interface
12	TxD
11	RxD
9	RTS
10	CTS

Bei anderen RS-232-Geräten ist beim Umbau sehr ähnlich vorzugehen. Was allerdings nicht funktionieren wird, ist der

Umbau eines Gerätes, das die Signale der RS-232 untypisch nutzt, wie beispielsweise das serielle Baycom Packet Radio Modem mit 1200 Baud. Es existieren abseits des Amateurfunks auch trickreiche Interface-Schaltungen, die über RTS oder DTR seriell Daten ausgeben oder über CTS bzw. DSR Informationen entgegen nehmen. Das kann z. B. für die Abfrage von Benutzerberechtigungen (Dongles) der Fall sein.

Auf der Homepage des Autors [2] stehen die Target 3000 V11 Originaldateien (Schaltbild und Layout) zum Download bereit. Eine 250-Pin-Target-Freeware ist für FUNK-Leser auf der Heft-CD des Amateurfunk-Sonderheftes 2005 enthalten, eine 100-Pin-Version des Layoutprogramms gibt es bei www.ibfriedrich.com. Die Bauteile gibt's z. B. bei Reichelt, das FT232 BM bei Sander Elektronik, Berlin, www.sander-electronic.de.




Das benötigte USB-Kabel zwischen PC und Interface: A-Stecker (links) auf B-Stecker.

Stückliste

Nr	Name	Wert	Gehäuse	Platinenseite		
1	BTL24	FT232BM	TQFP32-08	unten		
2	C1	100n	1206	unten		
3	C2	100n	1206	unten		
4	C3	100n	1206	unten		
5	IC1	93C46	DIL8	oben		
6	IC4	CNY17 o. 4N27 o. 4N28	DIL6	oben		
7	J1	USB_BW	USB_BW_B_BUCHSE	oben		
8	K3	Jumper	1X02	oben		
9	K4	Jumper	1X02	oben		
10	KL1	KLEMME	9POL (oder Lötstifte)		KLEMME 9	oben
11	KL2	KLEMME	2POL (oder Lötstifte)		KLEMME 2	oben
12	L1	Ferritdrossel	selbst gebaut	oben		
13	Q1	RESO-CSAC_MGCM	SMD-Resonator	6MHz	unten	
14	R1	470	0805	unten		
15	R2	2.2K	0805	unten		
16	R3	10K	0805	unten		
17	R4	1k5	0805	unten		
18	R5	1k2	R4	oben		
19	R6	27	0805	unten		
20	R7	27	0805	unten		

Tipps zum SMD-Löten

Der LötKolben sollte ein üblicher ElektroniklötKolben mit 16 Watt Leistung sein, der mit einer bleistiftspitz zugehenden Lötspitze ausgestattet ist. Als LötZinn kommt spezielles SMD-LötZinn zum Einsatz. Wer schlechte Augen hat, benutzt eine Ringleuchte mit Lupe oder gar ein spezielles Mikroskop, unter dem man mit dem LötKolben hantieren kann. Zum Löten des ICs geht man wie folgt vor: Man beklebt die Hälfte des IC-Gehäuses mit einem Streifen Tesafilm und richtet das Bauteil, das nun am Tesafilm "hängt", exakt auf der Platine aus, bevor der transparente Film gänzlich auf die Platine gedrückt wird. Damit ist das IC auf der Platine notdürftig fixiert, dennoch sind etwa die Hälfte aller Anschlüsse zum Löten zugänglich. Nun lötet man vorsichtig und mit wenig LötZinn bevorzugt die Anschlüsse an den Ecken des Gehäuses auf die Platine fest, zieht das Tesafilm ab und verlötet die restlichen Anschlüsse.

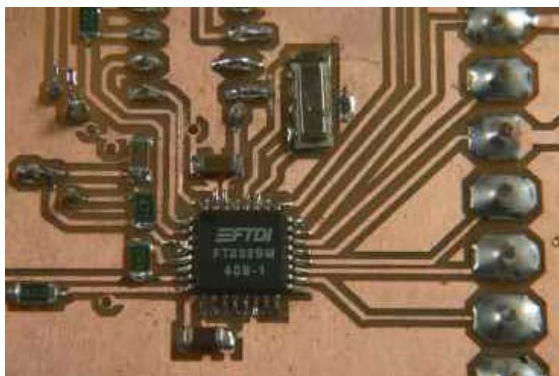

Alle SMD-Bauelemente gehören auf die Lötseite. Beachten Sie die Einbaulage des FT232BM.

Während der Arbeit sollte man hin und wieder den LötKolben reinigen. Bei den Widerständen und Kondensatoren verzinnt man zuerst ein LötPad der Platine mit nicht zuviel Zinn, setzt das Bauelement mit einer Pinzette an seinen Platz und erhitzt die zuvor verzinnte Fläche erneut. Dabei drückt man das Bauelement mit der Pinzette in das LötZinn, um es dort zu fixieren. Anschließend verlötet man die andere Seite. Zuletzt lötet man die erste Seite nach, um eine gut leitende Lötstelle zu erhalten.

In der Datei usbnachrueten.zip ist die Original TARGET-Datei und eine TIF das Layout enthalten.

Und [hier](#) geht es zum Download.

Platinen und Bausätze

Für dieses Projekt biete ich einen [Bauteileservice](#) an.

[Zur Hauptseite](#)

Copyright Michael Wöste